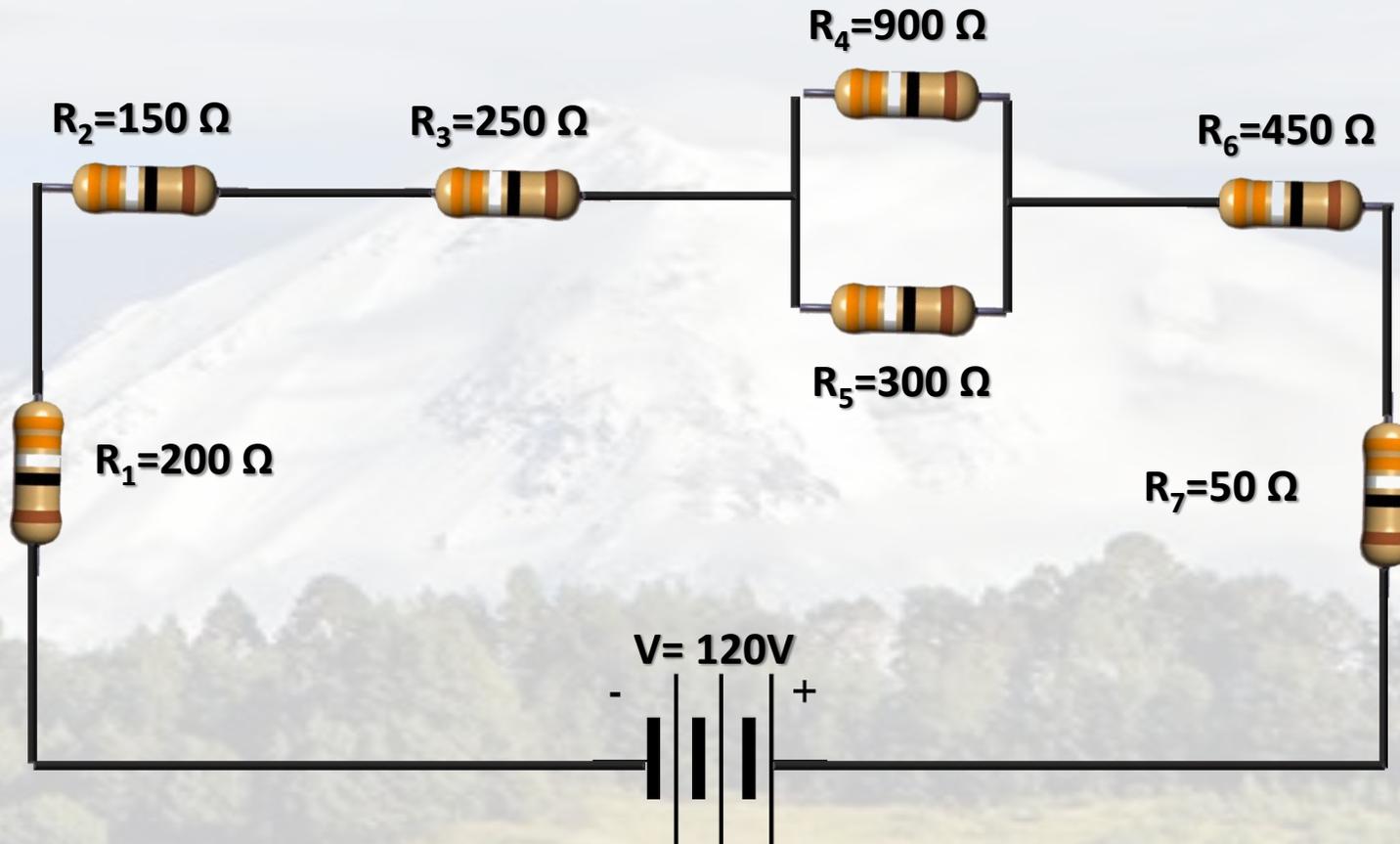


*Aplicando la ley de Ohm resuelve
los siguientes ejercicios*

Del circuito numero 1 aplicando los conceptos aprendidos en el aula sobre ley de Ohm, te invito a Ponerlos en práctica para resolver lo que a continuación se pide:

- a) La resistencia total equivalente R_T**
- b) La intensidad total de corriente que circula por el circuito I_T**
- c) El Voltaje en cada una de las resistencias.**

Circuito No. 1




Del circuito numero 2 aplicando los conceptos aprendidos en el aula sobre ley de Ohm, te invito a Ponerlos en práctica para resolver lo que a continuación se pide:

- La resistencia total equivalente R_T
- La intensidad total de corriente que circula por el circuito I_T
- El Voltaje de consumo de cada uno de los focos.

Tomando en consideración que el circuito está conectado a la red de 120 V, y la resistencia interna de los focos se te muestra en la siguiente tabla:

200 Ω	50 Ω	25 Ω
		

Circuito No. 2

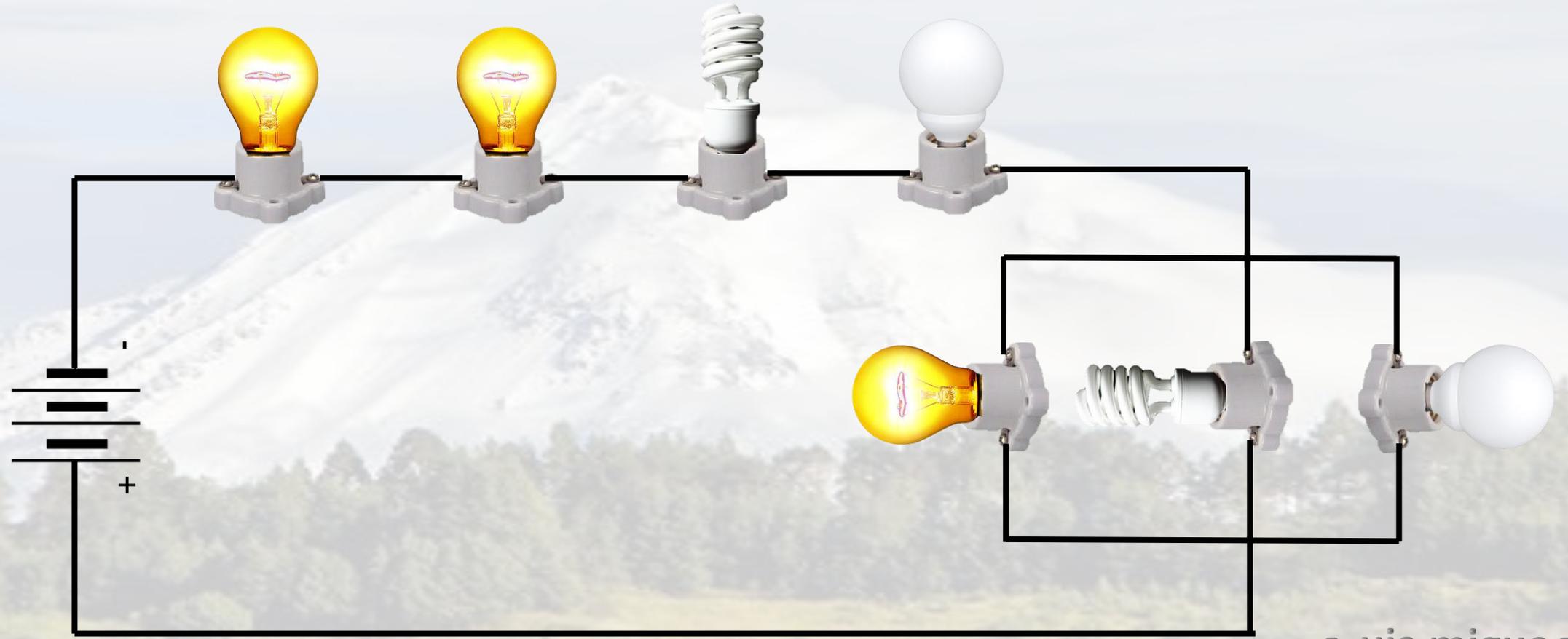

RED DE DOCENTES INNOVADORAS

Circuito 3. poniendo en práctica lo estudiado en el aula resuelve lo que se te pide en el siguiente circuito mediante la primera ley de Kirchhoff

